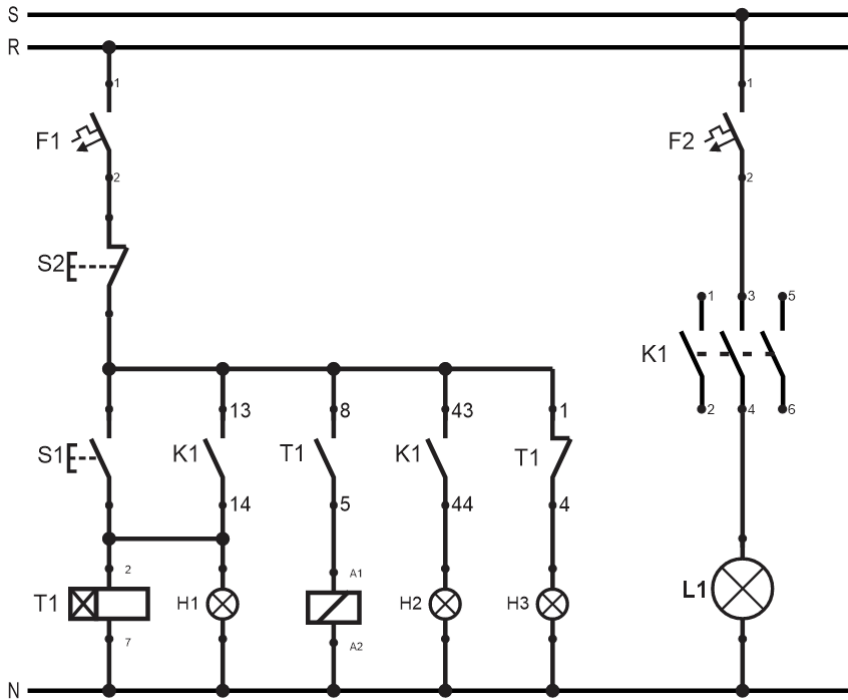


JOB ORDER 5		
KENDALI MOTOR DELAY ON		
Nama :	Tanggal :	Diisi Guru :
		Selesai Praktek :
Kelas :	Mulai :	Selesai Laporan :

- A. KOMPETENSI
1. Merangkai Timer Omron untuk menunda hidup beban
- B. GAMBAR RANGKAIAN



C. KEBUTUHAN BAHAN

No	Nama	Jumlah

D. CARA KERJA RANGKAIAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

F. FUNGSI KOMPONEN

Komponen	Fungsi
F1, F2	
S1	
S2	
K1	
T1	
H1	
H2	
H3	

G. HASIL PENGUJIAN

No	Aksi	Reaksi (Jelaskan Detail)
1	S1 ditekan Sesaat	
2	S1 ditekan lama kemudian dilepas	
3	S2 ditekan sesaat	
4	S1 dan S2 ditekan bersamaan	

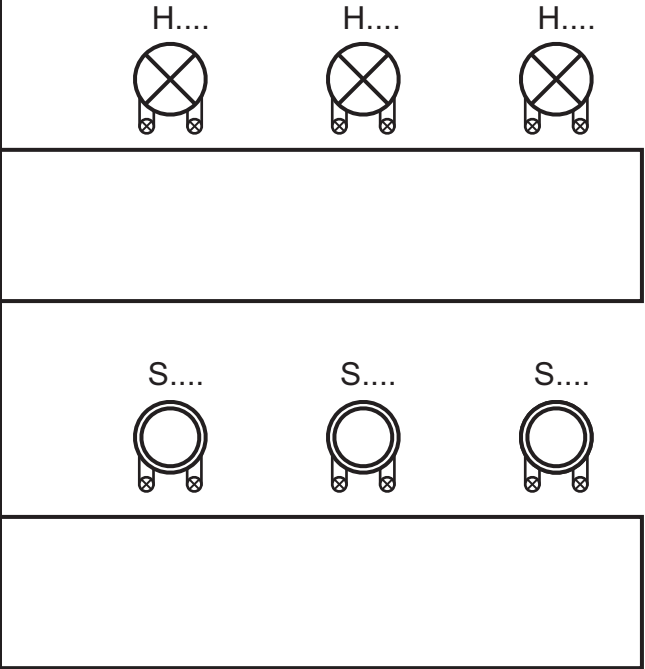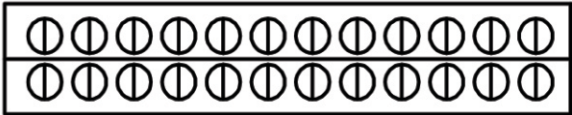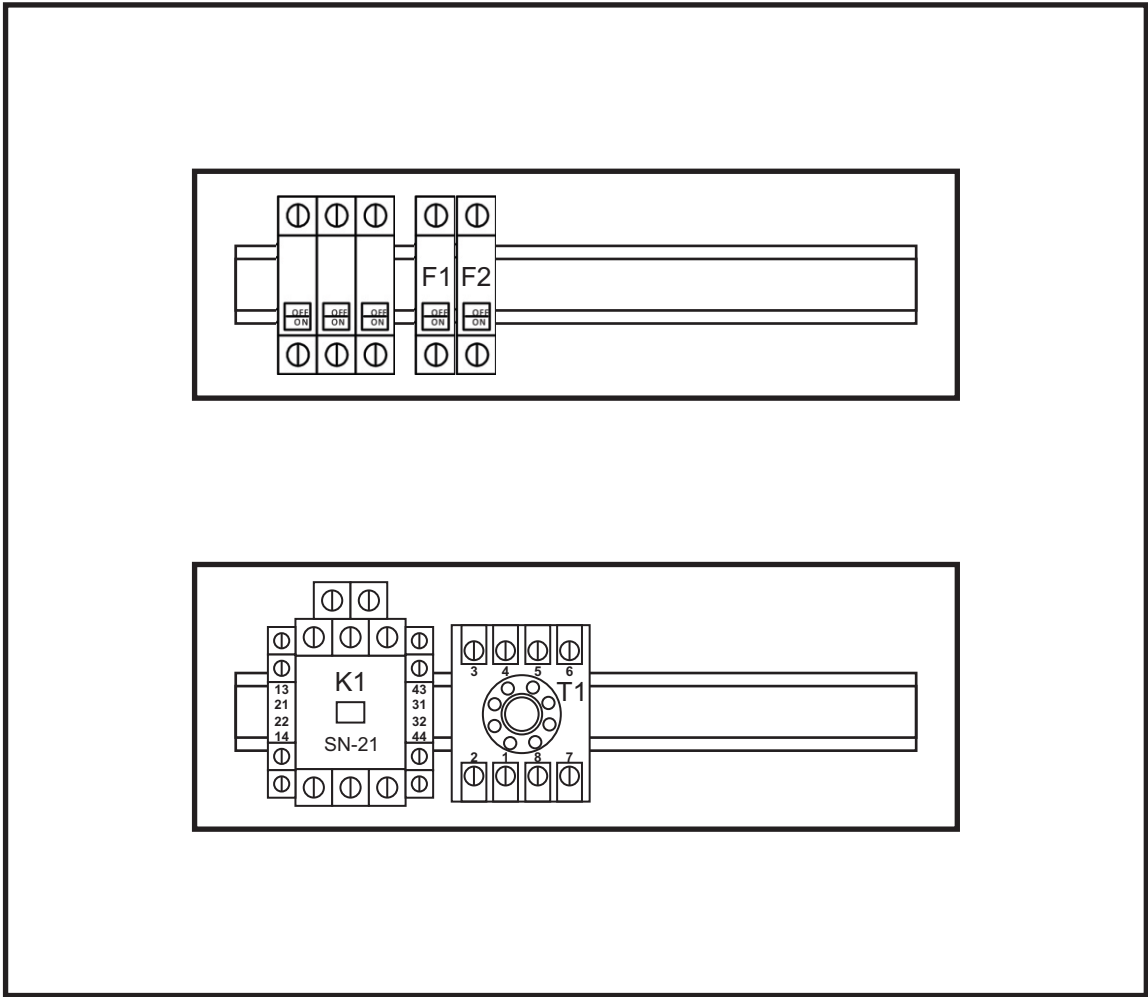

Keterangan	
F1,F2 :	
K1 :	
T1 :	
H1 :	
H2 :	
H3 :	
S1 :	
S2 :	

GAMBAR PELAKSANAAN
KENDALI MOTOR DELAY ON

Skala 1 : 1	Digambar		
	Diperiksa	NUR FAUZI	
	Tanggal		
	Kelas/Absen		