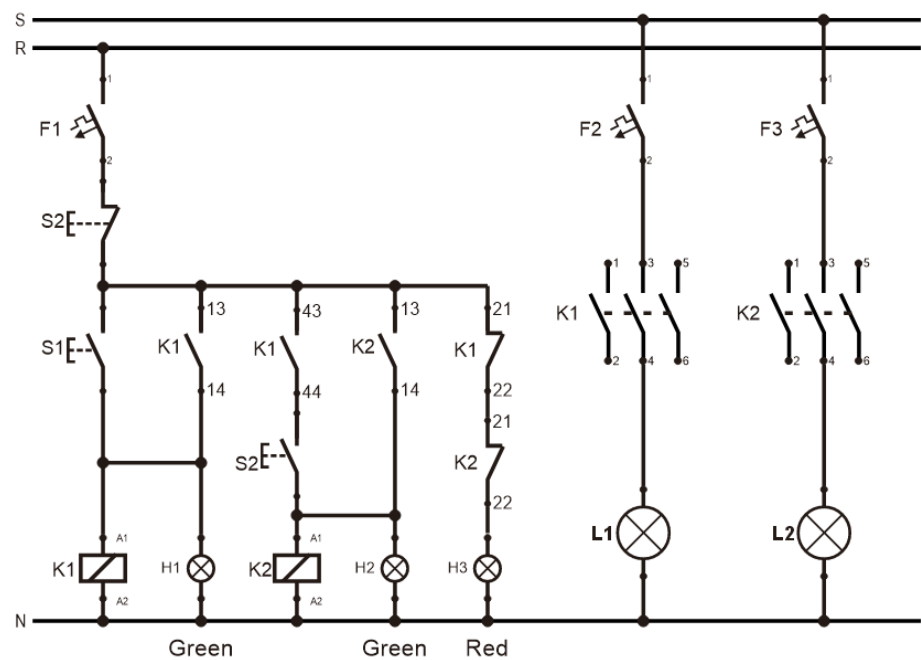


JOB ORDER 6		
KENDALI MOTOR MENYALA BERURUTAN (MANUAL)		
Nama :	Tanggal :	Diisi Guru :
Kelas :		Selesai Praktek :
Kelompok :	Mulai :	Selesai Laporan :

A. KOMPETENSI

1. Merangkai rangkaian kendali motor menyala berurutan berurutan secara manual

B. GAMBAR RANGKAIAN



C. KEBUTUHAN BAHAN

No	Nama	Jumlah

D. CARA KERJA RANGKAIAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

F. FUNGSI KOMPONEN

Komponen	Fungsi
F1	
F2	
F3	
S1	
S2	
S3	
K1	
K2	
H1	
H2	
H3	

G. HASIL PENGUJIAN

No	Aksi	Reaksi (Jelaskan Semua Output Secara Detail)
1	S1 ditekan sesaat	
2	S2 ditekan sesaat	
3	S3 ditekan sesaat	
4	S1 dan S2 ditekan bersamaan	
5	S1, S2 dan S3 ditekan bersamaan	

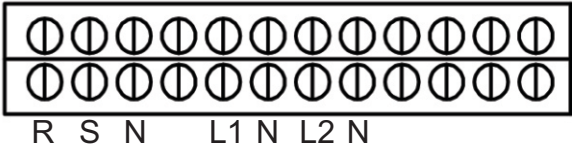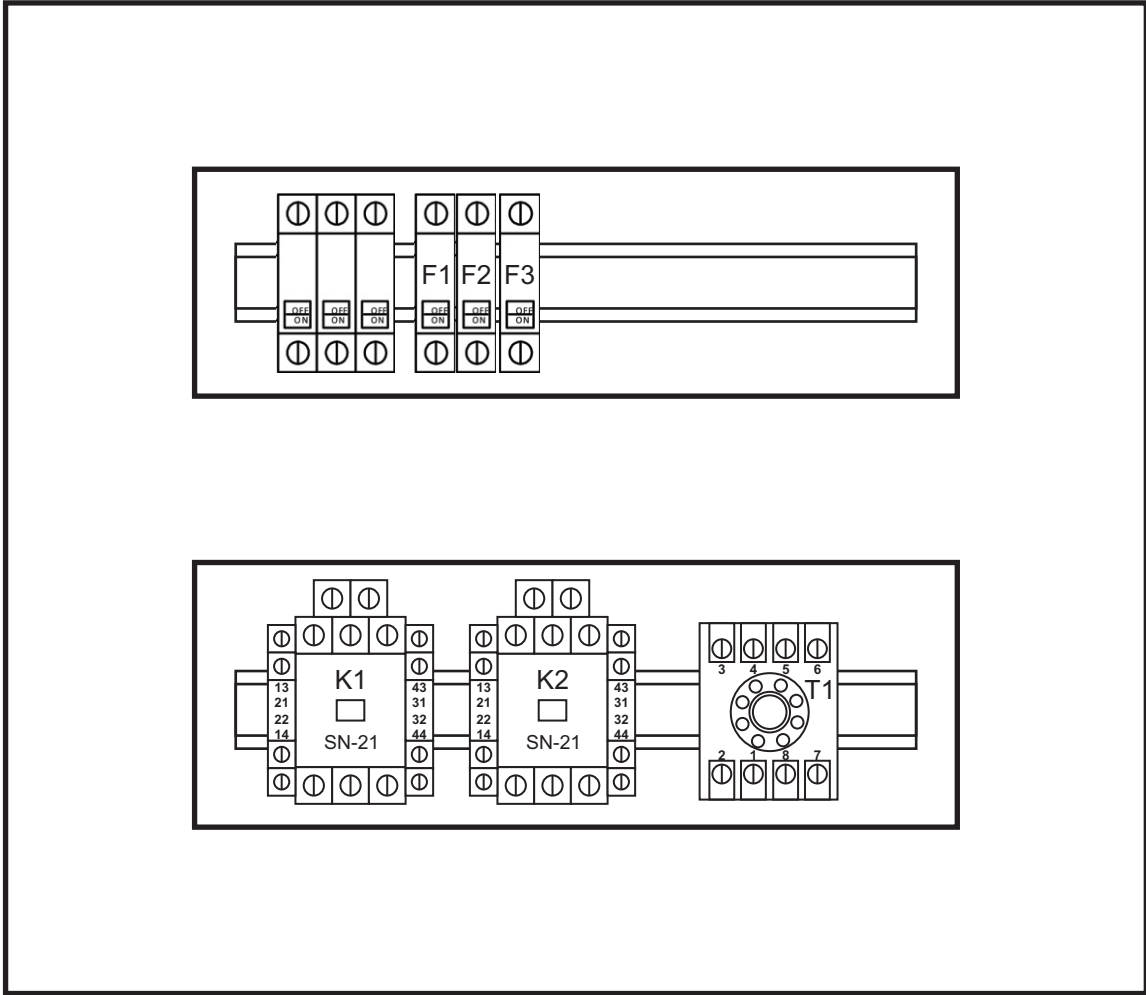

Keterangan	
F1,F2, F3 :	
K1, K2 :	
H1, H2 :	
H3 :	
S1, S2 :	
S3 :	

GAMBAR PELAKSANAAN KENDALI MOTOR MENYALA BERURUTAN (MANUAL)	Skala	Digambar		
	1 : 1	Diperiksa	NUR FAUZI	
		Tanggal		
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA	GB 01/JOB 6/F4		Kelas/Absen	