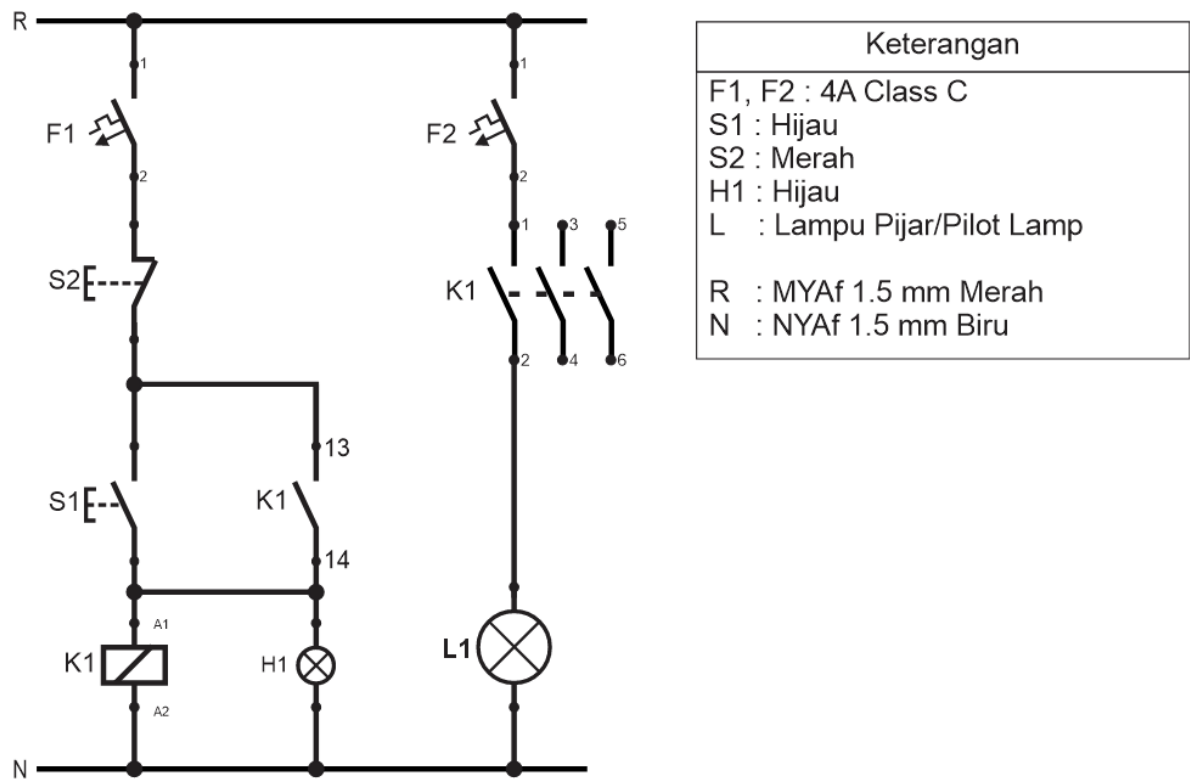


JOB ORDER 2		
KENDALI LAMPU DENGAN KONTAKTOR		
Nama :	Tanggal :	Selesai :
Kelas :	Mulai :	Paraf Guru :

A. KOMPETENSI

- 1. Merangkai komponen dasar panel instalasi listrik
- 2. Memasang kontaktor pada panel

B. GAMBAR RANGKAIAN



C. KEBUTUHAN BAHAN

No	Nama	Jumlah

D. CARA KERJA RANGKAIAN

.....

.....

.....




.....

.....

.....

F. HASIL PENGUJIAN

No	Aksi	Reaksi	Tegangan
1	S1		
	• S1 ditekan		K1 : H1 :
	• S1 dilepas		L1 :
2	S2		
	• S2 ditekan		K1 : H1 :
	• S2 dilepas		L1 :

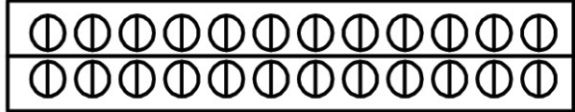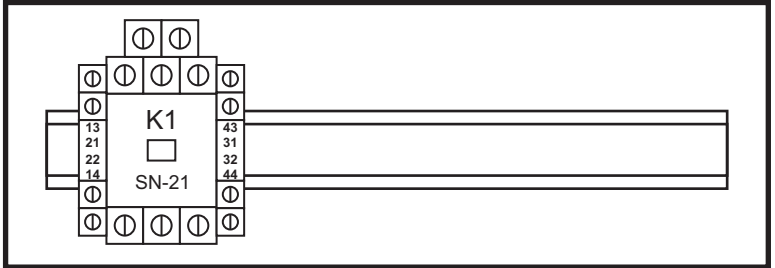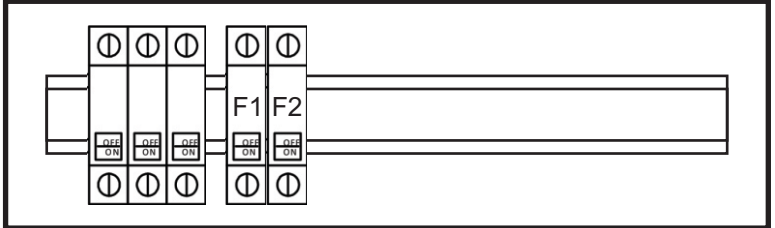

Keterangan

F1,F2 :
H1 :
S1 :
S2 :
S3 :
L1 :

GAMBAR PELAKSANAAN
KENDALI LAMPU DENGAN KONTAKTOR

Skala 1 : 1	Digambar		
	Diperiksa		
	Tanggal		
	Kelas/Absen		