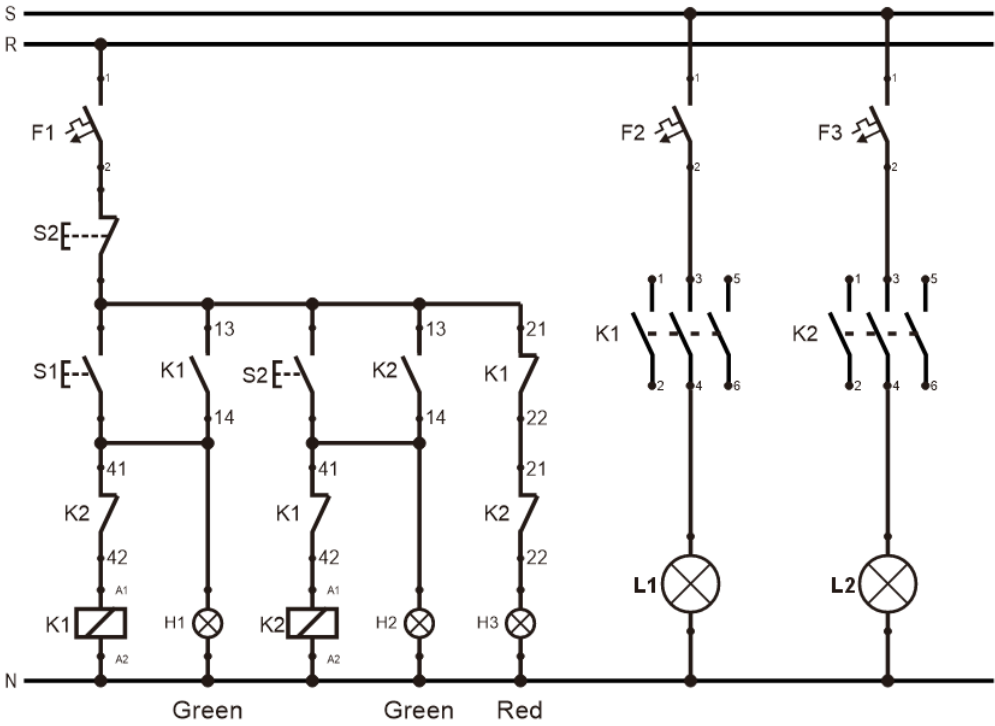


JOB ORDER 7		
KENDALI MOTOR MENYALA BERGANTIAN (INTERLOCK)		
Nama :	Tanggal :	Diisi Guru :
Kelas :		Selesai Praktek :
Kelompok :	Mulai :	Selesai Laporan :

A. KOMPETENSI

1. Merangkai rangkaian kendali motor menyala bergantian sistem interlock

B. GAMBAR RANGKAIAN



C. KEBUTUHAN BAHAN

No	Nama	Jumlah

D. CARA KERJA RANGKAIAN

.....

.....

.....




.....

F. FUNGSI KOMPONEN

Komponen	Fungsi
F1	
F2	
F3	
S1	
S2	
S3	
K1	
K2	
H1	
H2	
H3	

G. HASIL PENGUJIAN

No	Aksi	Reaksi (Jelaskan Semua Output Secara Detail)
1	S1 ditekan sesaat	
2	S2 ditekan sesaat	
3	S3 ditekan sesaat	
4	S2 ditekan sesaat	
5	S1 ditekan sesaat	
6	S3 ditekan sesaat	
7	S1 dan S2 ditekan bersamaan	

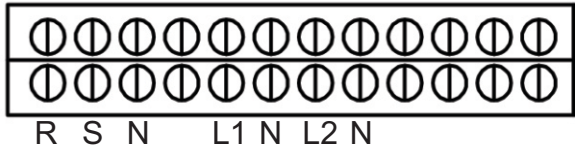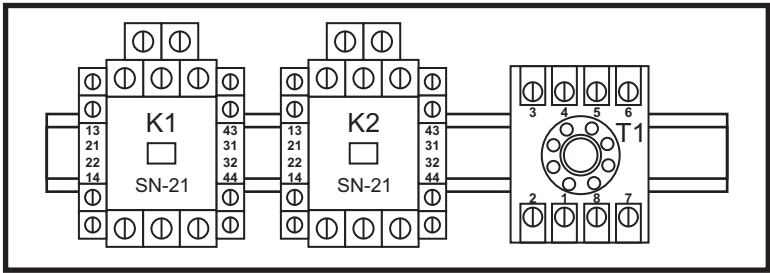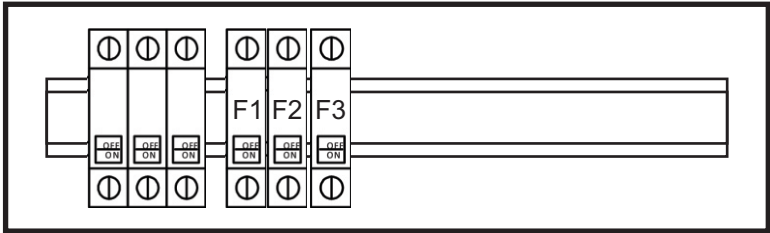

Keterangan

F1,F2, F3 :
K1, K2 :
H1, H2 :
H3 :
S1, S2 :
S3 :

GAMBAR PELAKSANAAN KENDALI MOTOR MENYALA BERGANTIAN (INTERLOCK)

SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

GB 01/JOB 7/F4

Skala 1 : 1	Digambar		
	Diperiksa	NUR FAUZI	
	Tanggal		
	Kelas/Absen		